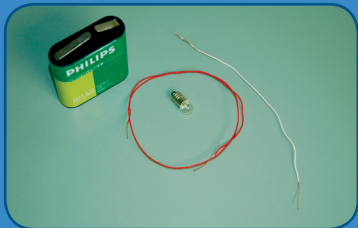




Sonnenenergie & Energiesparen



Du brauchst:

- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Lämpchen
- 2 Kupferdrähte (an den Enden abisoliert)



So arbeitest du:

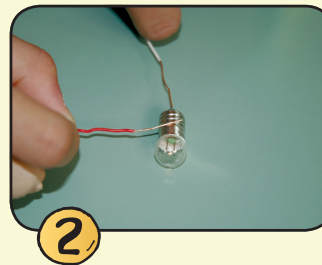
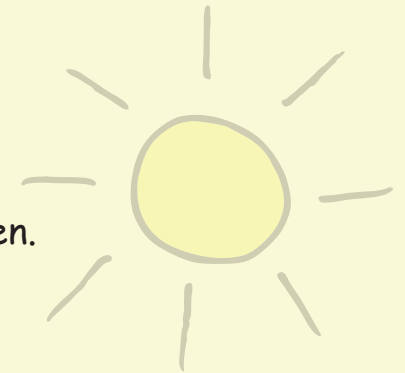
1. Befestige die Enden der Kupferdrähte an den Metallstreifen.
2. Halte nun die anderen Enden der Drähte an das Lämpchen.
3. Bringst du das Lämpchen zum Leuchten?



Achtung!



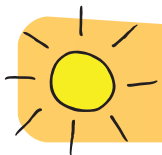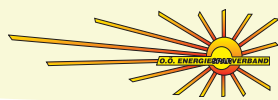Zum Experimentieren NUR Batteriestrom verwenden!



So - Nr. 26

Leuchtendes Lämpchen 2

