



Sonnenenergie & Energiesparen




Du brauchst:

- 1 Solarzelle
- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Lämpchen
- 1 Fassung
- 3 Experimentierkabel
- 1 Schalter
- Materialschachtel
- + Sonne



So arbeitest du:

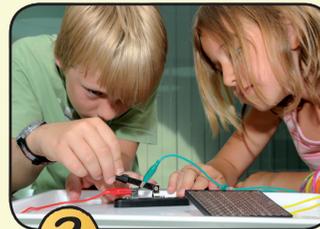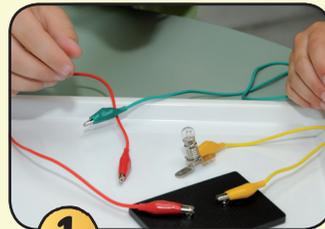
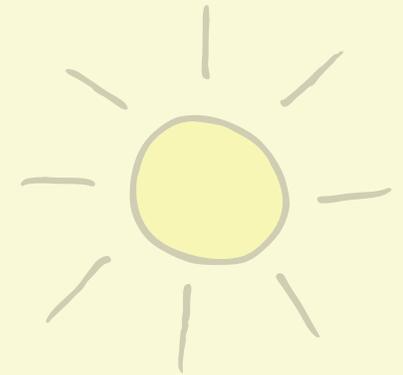
1. Baue einen Stromkreis mit Schalter.
2. Ersetze den Schalter durch verschiedene Dinge, die du in der Klasse findest.
Das Lämpchen zeigt dir, ob Strom fließt oder nicht.
3. Teste auch die Plättchen aus der Materialschachtel.
4. Schreibe genau auf, womit es funktioniert!



Achtung!



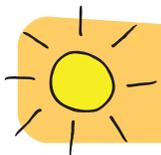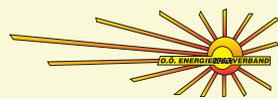Zum Experimentieren
NUR Solarzellen und
Batteriestrom verwenden!



So - Nr. 29

Fließt Strom?

