



Versuch Nr. 6

Strom


Du brauchst:

- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Glühbirnchen



So arbeitest du:

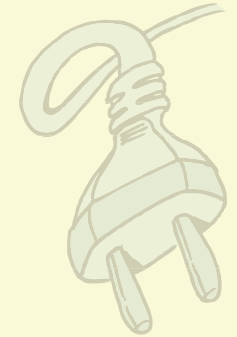1. Halte das Glühbirnchen an die Metallstreifen der Batterie.
2. Probiere verschiedene Möglichkeiten aus.
3. Wie musst du es halten, damit es leuchtet?



Tipp:

Biege die Metallstreifen etwas auf, dann geht es einfacher!



St-6

Leuchtendes Glühbirnchen 1

