



Du brauchst:

- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Glühbirnchen
- 3 Experimentierkabel
- 1 Fassung
- Büroklammer
- 1 Schalter



So arbeitest du:

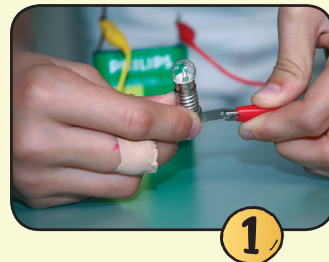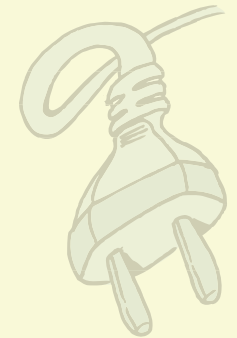1. Baue einen Stromkreis auf, so dass das Lämpchen leuchtet.
2. Kannst du den Stromkreis so bauen, dass du das Licht ein- und ausschalten kannst?
3. Welche Hilfsmittel kannst du dazu verwenden?
Überlege, welche Aufgabe das Hilfsmittel hat.
4. Wie kannst du vorgefertigte Schalter verwenden?



Achtung!



Zum Experimentieren NUR
Batteriestrom verwenden!



St-9

Licht aus!

