



Du brauchst:

- 1 Batterie 4,5 V
- 1 Glühbirnchen
- 1 Fassung
- 3 Experimentierkabel
- 1 Schalter
- Materialschachtel



Tipp:

Achte darauf, dass der Stromkreis genau geschlossen wird.

So arbeitest du:

1. Baue einen Stromkreis mit Schalter.
2. Ersetze den Schalter durch verschiedene Dinge, die du in der Klasse findest.
Das Birnchen zeigt dir, ob Strom fließt oder nicht.
3. Teste auch die Plättchen aus der Materialschachtel.
4. Schreibe genau auf, womit es funktioniert!

